Druckknopf

Anschluss LED Knopf: Die LED im Knopf benötigt max. 12V - dagegen ist der Schalter abgesichert. WEnn man 19 Volt als Ausgang für die Platine nimmt, dann müssen aus 19 Volt 12 Volt gemacht werden - mit einem Widerstand wären das dann ca. 200 Ohm

U = R*I R = U/I

R = 12/0,06 R = 200Ohm

Also braucht an 200Ohm Widerstand

R=Uo-U/I

19,5V-12V/0,06A=125 Ohm

From:
https://www.modellbahn-doku.de/ - **Dokumentation und Wiki der Modellbahn-Anlage.de**

Permanent link:
https://www.modellbahn-doku.de/druck/modellbahn-wiki

Last update: **21.06.2023 23:57**